



成绩

中国农业大学

课程论文

(2019 -2020 学年夏季学期)

论文题目: 基于单周期 CPU 的 32 位模型计算机

课程名称: 计算机组成与体系结构课程设计

任课教师: 黄岚 冯子腾

班 级: 计算机 172

学 号: 2017304010413

姓 名: 张靖祥

目录

一、课程设计任务与实验设备、开发工具链	4
二、总体设计思路	5
1. 指令系统	5
2. 数据通路	6
三、每个模块的设计与实现（共同完成的部分）	7
1. *带有 IO 操作的控制单元的设计	7
(1) 控制单元的输入输出	7
(2) RegDST 的控制电路设计	7
(3) RegWrite 的控制电路设计	7
(4) ALU 的控制电路设计	8
(5) 其他部分	8
2. *取指单元的设计	8
(1) 取指单元的输入输出	8
(2) 定义 ROM	9
(3) PC+4 的处理	9
(4) beq、bne、jr 跳转对 PC 的修改	10
(5) 最终修改 PC 值	10
3. 译码器的设计	11
(1) 译码单元的输入和输出	11
(2) 指令中各分量提取	11
(3) 定义寄存器组和对寄存器进行读写操作	11
(4) 目标寄存器的指定	12
(5) 准备要写的数据	12
(6) 完成对寄存器的写操作	12
(7) 立即数扩展	13
4. 执行模块的设计	13
(1) 执行模块的输入和输出	13
(2) 运算数据的选择	14
(3) 完成算术逻辑运算	14

(4) 完成移位运算	15
(5) 完成比较转移的 PC 值计算	15
(6) 完成最终运算结果的输出	15
5. *存储单元的设计	16
(1) 存储单元的输入和输出	16
(2) 定义 RAM.....	16
6. memorio 模块的设计	16
(1) memorio 模块的输入和输出	16
(2) memorio 模块的功能实现	17
7. 多路选择器, LED 灯和 24 位拨码开关的设计	17
(1) 多路选择器	17
(2) LED 灯	18
(3) 24 位拨码开关	18
四、具体设计与调试具体方案	19
五、设计的主要特色(独立完成部分)	19
1. 添加了数码管的 IO 控制	19
六、调试过程	21
七、本次设计的总结	22

摘 要： 本实验为基于单周期 CPU 的 32 位模型计算机的设计，以实验指导书为模板，vivado 为开发工具，Verilog 语言为程序设计语言，minisys 实验板为最终的成果。在实验过程中，我们小组重点设计了控制器模块、取指模块、存储器模块和整体的顶部模块的封装，参考借鉴了数据通路的设计、译码器和运算器的设计、IO 接口的设计以及整个实验的设计框架。最终，通过 minisys 的汇编器将汇编指令转化为机器指令，并将整个 CPU 下载到 minisys 实验板上进行实验，总计完成了输入输出、节日彩灯、原码一位乘法和综合应用四项内容。

关键字： 模型计算机 设计

一、课程设计任务与实验设备、开发工具链

课程设计任务：完成单周期 CPU 的 32 位模型计算机的设计，重点为设计控制器，取指部件，存储器。

实验设备：minisys 实验板

开发工具链：vivado 2015.4、Minisys1Av2.2 汇编器


二、总体设计思路

1. 指令系统


助记符	指	令	格				式	示	例	示例含义	操作及解释
BIT #	31..26	25..21	20..16	15..11	10..6	5..0					
R-类型	op	rs	rt	rd	shamt	func					
add	000000	rs	rt	rd	00000	100000	add \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	(rd) \leftarrow (rs)+(rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
addu	000000	rs	rt	rd	00000	100001	addu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	(rd) \leftarrow (rs)+(rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
sub	000000	rs	rt	rd	00000	100010	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	(rd) \leftarrow (rs)-(rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
subu	000000	rs	rt	rd	00000	100011	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	(rd) \leftarrow (rs)-(rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
and	000000	rs	rt	rd	00000	100100	and \$1,\$2,\$3	\$1=\$2&\$3	(rd) \leftarrow (rs)&(rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
or	000000	rs	rt	rd	00000	100101	or \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 3	(rd) \leftarrow (rs) (rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
xor	000000	rs	rt	rd	00000	100110	xor \$1,\$2,\$3	\$1=\$2^\$3	(rd) \leftarrow (rs)^(rt); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
nor	000000	rs	rt	rd	00000	100111	nor \$1,\$2,\$3	\$1= ~(\$2 \$3)	(rd) \leftarrow ~((rs) (rt)); rs=\$2,rt=\$3,rd=\$1		
slt	000000	rs	rt	rd	00000	101010	slt \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs< rt) rd=1 else rd=0;rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1		
sltu	000000	rs	rt	rd	00000	101011	sltu \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs< rt) rd=1 else rd=0;rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1, 无符号数		
sll	000000	00000	rt	rd	shamt	000000	sll \$1,\$2,10	\$1=\$2<<10	(rd) \leftarrow (rt)<<shamt,rt=\$2,rd=\$1,shamt=10		
srl	000000	00000	rt	rd	shamt	000010	srl \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	(rd) \leftarrow (rt)>>shamt, rt=\$2, rd=\$1, shamt=10, (逻辑右移)		
sra	000000	00000	rt	rd	shamt	000011	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	(rd) \leftarrow (rt)>>shamt, rt=\$2, rd=\$1, shamt=10, (算术右移, 注意符号位保留)		
sllv	000000	rs	rt	rd	00000	000100	sllv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2<<\$3	(rd) \leftarrow (rt)<<(rs), rs=\$3,rt=\$2,rd=\$1		
srlv	000000	rs	rt	rd	00000	000110	srlv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	(rd) \leftarrow (rt)>>(rs), rs=\$3,rt=\$2,rd=\$1, (逻辑右移)		
srav	000000	rs	rt	rd	00000	000111	srav \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	(rd) \leftarrow (rt)>>(rs), rs=\$3,rt=\$2,rd=\$1, (算术右移, 注意符号位保留)		
jr	000000	rs	00000	00000	00000	001000	jr \$31	goto \$31	(PC) \leftarrow (rs)		
I-类型	op	rs	rt	immediate							
addi	001000	rs	rt	immediate			addi \$1,\$2,10	\$1=\$2+10	(rt) \leftarrow (rs)+(sign-extend)immediate,rt=\$1,rs=\$2		
addiu	001001	rs	rt	immediate			addiu \$1,\$2,10	\$1=\$2+10	(rt) \leftarrow (rs)+(sign-extend)immediate,rt=\$1,rs=\$2		
andi	001100	rs	rt	immediate			andi \$1,\$2,10	\$1=\$2&10	(rt) \leftarrow (rs)&(zero-extend)immediate,rt=\$1,rs=\$2		
ori	001101	rs	rt	immediate			ori \$1,\$2,10	\$1=\$2 10	(rt) \leftarrow (rs) (zero-extend)immediate,rt=\$1,rs=\$2		
xori	001110	rs	rt	immediate			xori \$1,\$2,10	\$1=\$2^10	(rt) \leftarrow (rs)^(zero-extend)immediate,rt=\$1,rs=\$2		
lui	001111	00000	rt	immediate			lui \$1,10	\$1=10*65536	(rt) \leftarrow immediate<<16 & 0FFFF0000H, 将 16 位 立即数放到目的寄存器高 16 位, 目的寄存器的低 16 位填 0		
lw	100011	rs	rt	offset			lw \$1,10(\$2)	\$1=Memory[\$2+10]	(rt) \leftarrow Memory[(rs)+(sign_extend)offset], rt=\$1,rs=\$2		
sw	101011	rs	rt	offset			sw \$1,10(\$2)	Memory[\$2+10]=\$1	Memory[(rs)+(sign_extend)offset] \leftarrow (rt), rt=\$1,rs=\$2		
beq	000100	rs	rt	offset			beq \$1,\$2,40	if(\$1=\$2) goto PC+4+40	if ((rt)=(rs)) then (PC) \leftarrow (PC)+4+((Sign-Extend) offset<<2), rs=\$1, rt=\$2		
bne	000101	rs	rt	offset			bne \$1,\$2,40	if(\$1 \neq \$2) goto PC+4+40	if ((rt) \neq (rs)) then (PC) \leftarrow (PC)+4+((Sign-Extend) offset<<2) , rs=\$1, rt=\$2		
slti	001010	rs	rt	immediate			slti \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if ((rs)<(Sign-Extend)immediate) then (rt) \leftarrow 1; else (rt) \leftarrow 0, rs=\$2, rt=\$1		
sltiu	001011	rs	rt	immediate			sltiu \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if ((rs)<(Zero-Extend)immediate) then (rt) \leftarrow 1; else (rt) \leftarrow 0, rs=\$2, rt=\$1		
J-类型	op	address									
j	000010	address					j 10000	goto 10000	(PC) \leftarrow ((Zero-Extend) address<<2), address=10000/4		
jal	000011	address					jal 10000	\$31=PC+4 goto 10000	(\$31) \leftarrow (PC)+4; (PC) \leftarrow ((Zero-Extend) address<<2), address=10000/4		

本实验中的单周期 CPU 有 3 个种类的指令，分别是 R 型指令（寄存器型指令）、I 型指令（立即数型指令）和 J 型指令（跳转型指令）。

 
R 型指令的指令格式如下。其中 op 字段为操作码，R 型指令的 op 字段一律为 000000，rt 和 rd 为操作数的寄存器编号，rs 为要写回的寄存器编号，shamt 为位移指令的位移位数，funct 为 R 型指令的操作方法。



 
I 型指令的指令格式如下。其中 op 为操作码，rt 寄存器和 immediate 立即数为 ALU 的操作数，最后的结果写回到 rs 寄存器中



 
其中 I 型指令的 sw 和 lw 指令的立即数部分为偏移量，sw 指令中的 rs 目标寄存器为输出，而选中的内存单元的内容为输入。beq 和 bne 指令中为 rs 和 rt 进行比较，判断是否转移到 pc+4+偏移量的地址



J 型指令的指令格式如下，address 为直接跳转的地址

 

2. 数据通路

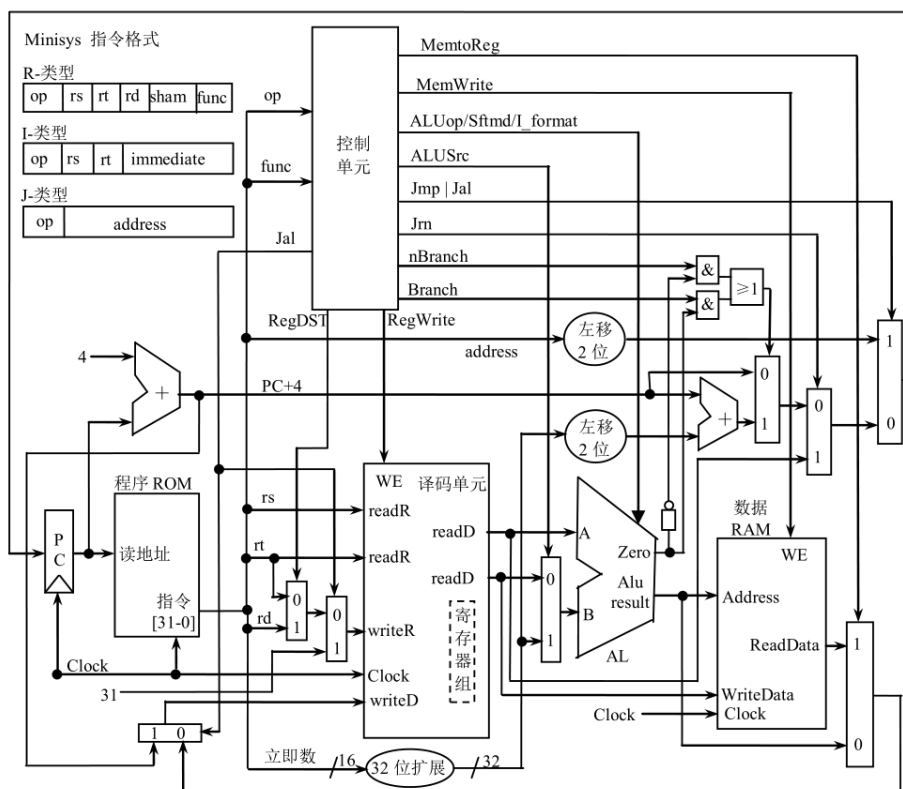

三、每个模块的设计与实现（共同完成的部分）

1. *带有 IO 操作的控制单元的设计

（1）控制单元的输入输出

```
input[5:0]  Opcode;           // 来自取指单元instruction[31..26]
input[21:0] Alu_resultHigh;   // * 来自执行单元Alu_Result[31:10]
input[5:0]  Function_opcode;   // 来自取指单元r-类型 instructions[5..0]
output      Jrn;               // 为1表明当前指令是jr
output      RegDST;            // 为1表明目的寄存器是rd, 否则目的寄存器是rt
output      ALUSrc;            // 为1表明第二个操作数是立即数 (beq, bne除外)
output      MemIOtoReg;        // * 为1表明需要从存储器或IO读数据到寄存器
output      RegWrite;          // 为1表明该指令需要写寄存器
output      MemRead;           // * 为1表明从存储器读
output      MemWrite;          // * 为1表明该指令需要写存储器
output      IORead;            // * 为1表明是IO读
output      IOWrite;           // * 为1表明是IO写
output      Branch;            // 为1表明是Beq指令
output      nBranch;           // 为1表明是Bne指令
output      Jmp;               // 为1表明是J指令
output      Jal;               // 为1表明是Jal指令
output      I_format;          // 为1表明该指令是除beq, bne, LW, SW之外的其他I-类型指令
output      Sftmd;             // 为1表明是移位指令
output[1:0] ALUOp;             // 是R-类型或I_format=1时位1为1, beq, bne指令则位0为1
```

（2）RegDST 的控制电路设计

op→	001101	001001	100011	101011	000100	000010	000000
指令操作码	ori	addiu	lw	sw	beq	j	R-format
	0	0	0	x	x	x	1

RegDST 信号的分析

```
assign R_format = (Opcode==6'b000000)? 1'b1:1'b0;           //--00h
assign RegDST = R_format;                                     //说明目标是rd, 否则是rt
```

（3）RegWrite 的控制电路设计

op→	001xxx	000000	100011	101011	000011	000010	000000
指令操作码	I-format	jr	lw	sw	jal	j	R-format
	1	0	1	x	1	x	1


RegWrite 信号的分析


```

output[31:0] Instruction;           // 输出指令到其他模块
output[31:0] PC_plus_4_out;        // (pc+4)送执行单元
input[31:0] Add_result;           // 来自执行单元, 算出的跳转地址
input[31:0] Read_data_1;          // 来自译码单元, jr指令用的地址
input      Branch;                // 来自控制单元
input      nBranch;               // 来自控制单元
input      Jmp;                   // 来自控制单元
input      Jal;                   // 来自控制单元
input      Jrn;                   // 来自控制单元
input      Zero;                  // 来自执行单元
input      clock, reset;          // 时钟与复位
output[31:0] opcplus4;            // JAL指令专用的PC+4

```

(2) 定义 ROM

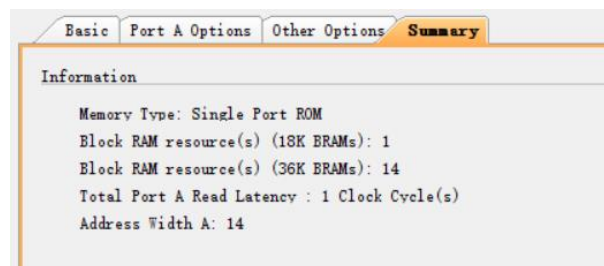

```

prgrom instmem(
    .clka(clock),           // input wire clka
    .addra(PC[15:2]),       // input wire [13 : 0] addra
    .douta(Instruction)     // output wire [31 : 0] douta
);

```

(3) PC+4 的处理

```

assign PC_plus_4[31:2] = PC[31:2] + 1;
assign PC_plus_4[1:0] = 2'b00;
assign PC_plus_4_out = PC_plus_4;

```

(4) beq、bne、jr 跳转对 PC 的修改

```
always @* begin // beq $n, $m if $n=$m branch bne if $n != $m branch jr
// 请考虑以上三条指令的判断条件,
// 以及三条指令的执行该给next_PC赋什么值
if (Jrn == 1)
    begin
        next_PC[1:0] = 2'b00;
        next_PC[31:2] = Read_data_1[29:0];
    end
else if ((Branch == 1 && Zero == 1) || (nBranch == 1 && Zero != 1))
    begin
        next_PC[1:0] = 2'b00;
        next_PC[31:2] = Add_result[29:0];
    end
else
    begin
        next_PC = PC_plus_4;
    end
end
```

(5) 最终修改 PC 值

```
always @(negedge clock) begin // (含J, Jal指令和reset的处理)
    if (reset == 1)
        begin
            PC = 32'h00000000;
        end
    else if (Jmp == 1)
        begin
            PC[27:2] = Instruction[25:0];
            PC[31:28] = 4'b0000;
            PC[1:0] = 2'b00;
        end
    else if (Jal == 1)
        begin
            opcplus4[29:0] = PC_plus_4[31:2];
            opcplus4[31:30] = 2'b00;
            PC[27:2] = Instruction[25:0];
            PC[31:28] = 4'b0000;
            PC[1:0] = 2'b00;
        end
    else
        begin
            PC = next_PC;
        end
end
```

3. 译码器的设计

(1) 译码单元的输入和输出

```
output[31:0] read_data_1;           // 输出的第一操作数
output[31:0] read_data_2;           // 输出的第二操作数
input[31:0] Instruction;             // 取指单元来的指令
input[31:0] read_data;               // 从DATA RAM or I/O port取出的数据
input[31:0] ALU_result;              // 从执行单元来的运算的结果，需要扩展立即数到32位
input      Jal;                      // 来自控制单元，说明是JAL指令
input      RegWrite;                 // 来自控制单元
input      MemorIOtoReg;             // 来自控制单元
input      RegDst;                   // 来自控制单元
output[31:0] Sign_extend;            // 扩展后的32位立即数
input      clock, reset;             // 时钟和复位
input[31:0] opcplus4;                // 来自取指单元，JAL中用

wire[4:0] read_register_1_address;    // 要读的第一个寄存器的号(rs)
wire[4:0] read_register_2_address;    // 要读的第二个寄存器的号(rt)
wire[4:0] write_register_address_1;   // r-form指令要写的寄存器的号(rd)
wire[4:0] write_register_address_0;   // i-form指令要写的寄存器的号(rt)
wire[15:0] Instruction_immediate_value; // 指令中的立即数
wire[5:0] opcode;                    // 指令码
```

(2) 指令中各分量提取

```
assign opcode = Instruction[31:26];    //OP
assign read_register_1_address = Instruction[25:21]; //rs
assign read_register_2_address = Instruction[20:16]; //rt
assign write_register_address_1 = Instruction[15:11]; //rd(r-form)
assign write_register_address_0 = Instruction[20:16]; //rt(i-form)
assign Instruction_immediate_value = Instruction[15:0]; //data, rldadr(i-form)
```

(3) 定义寄存器组和对寄存器进行读写操作

```
assign read_data_1 = register[read_register_1_address];
assign read_data_2 = register[read_register_2_address];
```

(4) 目标寄存器的指定

```
always @* begin
//这个进程指定不同指令下的目标寄存器
    if((RegDst==1) && (Jal==0)) //r-form jal (pc+1 > sp[$Rlast])
        write_register_address = write_register_address_1; //RD(15-11) R-form指令
    else if((RegDst==0) && (Jal==1))
        write_register_address = 5'b11111;
        //JAL 指令需要将下个指令的地址给最后一个寄存器
    else write_register_address = write_register_address_0; //i-form rt(20-16)
end
```

(5) 准备要写的数据

```
always @* begin //这个进程基本上是实现结构图中右下的多路选择器 , lw $5, $3(100)
    if((MemorIOtoReg==0) && (Jal== 0)) begin //不是LW and IO, 也不是JAL指令
        write_data = ALU_result[31:0];
    end else if((MemorIOtoReg==0) && (Jal== 1)) begin //不是LW, 但是是jal, 下个地址存$15
        write_data = opcplus4;
    end else begin
        write_data = read_data; //是LW指令
    end
end
```

(6) 完成对寄存器的写操作

```
integer i;
always @(posedge clock) begin // 本进程写目标寄存器
    if(reset==1) begin // 初始化寄存器组
        for(i=0;i<32;i=i+1) register[i] <= i;
    end else if(RegWrite==1) begin // 注意寄存器0恒等于0
        case(write_register_address[4:0])
            5'd0:register[0] <= 32'd0;
            5'd1:register[1] <= write_data;
            5'd2:register[2] <= write_data;
            • • • • •
            5'd30:register[30] <= write_data;
            5'd31:register[31] <= write_data;
            default:register[0] <= 32'd0;
        endcase
    end
end
```

(7) 立即数扩展

```
wire sign; // 取符号位的值
assign sign = Instruction_immediate_value[15];
assign Sign_extend[31:0] = ((opcode==6'b001100) // andi
|| (opcode==6'b001101) // ori
|| (opcode==6'b001110) // xori
|| (opcode==6'b001011)) // sltiu
? {16'h0000, Instruction_immediate_value[15:0]} // 立即数0扩展
: {sign, sign, sign, sign, sign, sign, sign, sign,
sign, sign, sign, sign, sign, sign, sign, sign,
Instruction_immediate_value[15:0]}; //立即数符号扩展
```

4. 执行模块的设计

(1) 执行模块的输入和输出

```
input[31:0] Read_data_1; // 从译码单元的Read_data_1中来
input[31:0] Read_data_2; // 从译码单元的Read_data_2中来
input[31:0] Sign_extend; // 从译码单元来的扩展后的立即数
input[5:0] Function_opcode; // 取指单元来的r-类型指令功能码, r-form instructions[5:0]
input[5:0] Exe_opcode; // 取指单元来的操作码
input[1:0] ALUOp; // 来自控制单元的运算指令控制编码
input[4:0] Shamt; // 来自取指单元的instruction[10:6], 指定移位次数
input Sftmd; // 来自控制单元的, 表明是移位指令
input ALUSrc; // 来自控制单元, 表明第二个操作数是立即数 (beq, bne除外)
input I_format; // 来自控制单元, 表明是除beq, bne, LW, SW之外的I-类型指令
input Jrn; // 来自控制单元, 书名是JR指令
output Zero; // 为1表明计算值为0
output[31:0] ALU_Result; // 计算的数据结果
output[31:0] Add_Result; // 计算的地址结果
input[31:0] PC_plus_4; // 来自取指单元的PC+4

reg[31:0] ALU_Result;
wire[31:0] Ainput, Binput;
reg[31:0] Cinput, Dinput;
reg[31:0] Einput, Finput;
reg[31:0] Ginput, Hinput;
reg[31:0] Sinput;
reg[31:0] ALU_output_mux;
wire[32:0] Branch_Add;
wire[2:0] ALU_ctl;
wire[5:0] Exe_code;
wire[2:0] Sftm;
wire Sftmd;
reg s;
```


(2) 运算数据的选择

```
assign Ainput = Read_data_1;
assign Binput = (ALUSrc == 0) ? Read_data_2 : Sign_extend[31:0]; //R/LW, SW sft else的时候含LW和SW
```

(3) 完成算术逻辑运算

执行码与指令的对应关系：

Exe_code[3..0]	ALUOp[1..0]	ALU_ctl[2..1]	指令助记符
0100	10	000	and, andi
0101	10	001	or, ori
0000	10	010	add, addi
xxxx	00	010	lw, sw
0001	10	011	addu, addiu
0110	10	100	xor, xori
0111	10	101	nor, lui
0010	10	110	sub, slti
xxxx	01	110	beq, bne
0011	10	111	subu, sltiu
1010	10	111	slt
1011	10	111	sltu

```
assign Sftm = Function_opcode[2:0]; // 实际有用的只有低三位(移位指令)
assign Exe_code = (I_format==0) ? Function_opcode : {3'b000, Exe_opcode[2:0]};
assign ALU_ctl[0] = (Exe_code[0] | Exe_code[3]) & ALUOp[1];
assign ALU_ctl[1] = ((!Exe_code[2]) | (!ALUOp[1]));
assign ALU_ctl[2] = (Exe_code[1] & ALUOp[1]) | ALUOp[0];
assign Zero = (ALU_output_mux[31:0] == 32'h00000000) ? 1'b1 : 1'b0;

assign Branch_Add = PC_plus_4[31:2] + Sign_extend[31:0];
assign Add_Result = Branch_Add[31:0]; //算出的下一个PC值已经做了除4处理，所以不需左1
always @(ALU_ctl or Ainput or Binput) begin
    case(ALU_ctl)
        3'b000: ALU_output_mux = Ainput & Binput; //36=24h=>0100 (P2=1, OP1=1)
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=0, CT1=!P2 OR !OP1=0, CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=0
        3'b001: ALU_output_mux = Ainput | Binput; //37=25h=>0101 (P2=1, P0=1, OP1=1)
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=[1], CT1=!P2 OR !OP1=0, CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=0
        3'b010: ALU_output_mux = Ainput + Binput; //32=20h=>0000 (OP1=1) ADD
            //35=23h=>0011 (LW) ct0=0, ct1=1, ct2=0, 43=2bh=>1011 (SW), ct0=0, ct1=1, ct2=0
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=0, CT1=!P2 OR !OP1=[1], CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=0
        3'b011: ALU_output_mux = Ainput + Binput; //33=21h=>0001 (P0=1, OP1=1) ADDU
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=1, CT1=!P2 OR !OP1=[1], CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=0
        3'b100: ALU_output_mux = Ainput ^ Binput; //38=26h=10 0110 (P1, P2=1, OP1=1) XOR
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=0, CT1=!P2 OR !OP1=[0], CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=1
        3'b101: ALU_output_mux = ~(Ainput | Binput); //39=27h=10 0111 (P0-P2=1 OP1=1) NOR
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=1, CT1=!P2 OR !OP1=[0], CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=1
        3'b110: ALU_output_mux = Ainput - Binput; //34=22h=>0010 (P1=1, OP1=1) SUB, BEQ
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=0, CT1=!P2 OR !OP1=[1], CT2=(P1 AND OP1) OR OP0 (BEQ)=1
        3'b111: ALU_output_mux = Ainput - Binput; //42=2Ah=>1010 (p3, p1, op1) SLT
            //CT0=(P0 OR P3) AND OP1=1, CT1=!P2 OR !OP1=[1], CT2=(P1 AND OP1) OR OP0=1 [SLT]
        default: ALU_output_mux = 32'h00000000;
    endcase
end
```

(4) 完成移位运算

```
always @* begin // 6种移位指令
    if(Sftmd)
        case(Sftm[2:0])
            3'b000:Sinput = Binput << Shamt; //Sll rd,rt,shamt 00000
            3'b010:Sinput = Binput >> Shamt; //Srl rd,rt,shamt 00010
            3'b100:Sinput = Binput << Ainput; //Sllv rd,rt,rs 000100
            3'b110:Sinput = Binput >> Ainput; //Srlv rd,rt,rs 000110
            3'b011:Sinput = $signed(Binput) >>> Shamt; //Sra rd,rt,shamt 00011
            3'b111:Sinput = $signed(Binput) >>> Ainput; //Srav rd,rt,rs 00111
            default:Sinput = Binput;
        endcase
    else Sinput = Binput;
end
```

(5) 完成比较转移的 PC 值计算

```
assign Zero = (ALU_output_mux[31:0]== 32'h00000000) ? 1'b1 : 1'b0;
assign Branch_Add = PC_plus_4[31:2] + Sign_extend[31:0];
assign Add_Result = Branch_Add[31:0]; //算出的下一个PC值已经做了除4处理，所以不需左移16位
```

(6) 完成最终运算结果的输出


```
always @* begin
    if(((ALU_ctl==3'b111) && (Exe_code[3]==1)) || ((ALU_ctl[2:1]==2'b11) && (I_format==1)))
        //slti(sub) 处理所有SLT类的问题
        ALU_Result = {30'b00000000000000000000000000000000, ALU_output_mux[31]};
        //D31=1 IS neg (LESS)
    else if((ALU_ctl==3'b101) && (I_format==1)) ALU_Result[31:0] =
        {Binput[15:0], 16'b0000000000000000}; //lui data
    else if(Sftmd==1) ALU_Result = Sinput;
    else ALU_Result = ALU_output_mux[31:0]; //otherwise
end
```

5. *存储单元的设计

(1) 存储单元的输入和输出

```
output[31:0] read_data; // 从存储器中获得的数据
input[31:0] address;    //来自memorio模块，源头是来自执行单元算出的alu_result
input[31:0] write_data; //来自译码单元的read_data2
input Memwrite;        //来自控制单元
input clock;
```

(2) 定义 RAM

 

//分配128KB RAM, 编译器实际只用 64KB RAM

```
ram ram (
    .clka(clk),           // input wire clka
    .wea(Memwrite),       // input wire [0 : 0] wea
    .addra(address[15:2]), // input wire [13 : 0] addra
    .dina(write_data),    // input wire [31 : 0] dina
    .douta(read_data)     // output wire [31 : 0] douta
);
```

6. memorio 模块的设计

该模块用于完成地址译码、数据转换和输入数据选择。

(1) memorio 模块的输入和输出

```
input[31:0] address; // from alu_result in executs32
input memread;       // read memory, from control32
input memwrite;      // write memory, from control32
input ioread;        // read IO, from control32
input iowrite;       // write IO, from control32
input[31:0] mread_data; // data from memory
input[15:0] ioread_data; // data from io, 16 bits
input[31:0] wdata;    // the data from idecode32, that want to write memory or io
output[31:0] rdata;   // data from memory or IO that want to read into register
output[31:0] write_data; // data to memory or I/O
output[31:0] address; // address to mAddress and I/O
output LEDCtrl;       // LED CS
output SwitchCtrl;    // Switch CS

reg[31:0] write_data;
wire iorw;
```


(2) memorio 模块的功能实现

```
assign address = address;
assign rdata = (memread==1) ? mread_data : {16'h00,ioread_data[15:0]};
assign iorw = (iowrite||ioread);

//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
assign LEDCtrl = ((iorw==1) && (caddress[31:4] == 28'hFFFFFFC6)) ? 1'b1:1'b0;
assign SwitchCtrl = ((iorw==1) && (caddress[31:4] == 28'hFFFFFFC7)) ? 1'b1:1'b0;

always @* begin
    if((memwrite==1)||(iowrite==1)) begin
        write_data = wdata;
    end else begin
        write_data = 32'hZZZZZZZZ;
    end
end
end
```

7. 多路选择器，LED 灯和 24 位拨码开关的设计

(1) 多路选择器

```
input reset;           // 复位信号
input ior;             // 从控制器来的I/O读,
input switchctrl;      // 从memorio经过地址高端线获得的拨码开关模块片选
input[15:0] ioread_data_switch; //从外设来的读数据, 此处来自拨码开关
output[15:0] ioread_data; // 将外设来的数据送给memorio

reg[15:0] ioread_data;

always @* begin
    if(reset == 1)
        ioread_data = 16'b0000000000000000;
    else if(ior == 1) begin
        if(switchctrl == 1)
            ioread_data = ioread_data_switch;
        else
            ioread_data = ioread_data;
    end
end
end
```

(2) LED 灯

```
input led_clk;           // 时钟信号
input ledrst;            // 复位信号
input ledwrite;          // 写信号
input ledcs;             // 从memorio来的, 由低至高位形成的LED片选信号
input[1:0] ledaddr;       // 到LED模块的地址低端 !!!!!!!!!!!!!!!
input[15:0] ledwdata;     // 写到LED模块的数据, 注意数据线只有16根
output[23:0] ledout;      // 向板上输出的24位LED信号

reg [23:0] ledout;

always@(posedge led_clk or posedge ledrst) begin
    if(ledrst) begin
        ledout <= 24'h000000;
    end
    //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    else if(ledcs && ledwrite) begin
        if(ledaddr == 2'b00)
            ledout[23:0] <= { ledout[23:16], ledwdata[15:0] }
        else if(ledaddr == 2'b10)
            ledout[23:0] <= { ledwdata[7:0], ledout[15:0] };
        else
            ledout <= ledout;
    end
    else begin
        ledout <= ledout;
    end
end
```

(3) 24 位拨码开关

```
input switchclk;         // 时钟信号
input switrst;           // 复位信号
input switchcs;          //从memorio来的, 由低至高位形成的switch片选信号 !
input[1:0] switchaddr;    // 到switch模块的地址低端 !!!!!!!!!!!!!!!
input switchread;         // 读信号
output [15:0] switchrdata; // 送到CPU的拨码开关值注意数据总线只有16根
input [23:0] switch_i;    // 从板上读的24位开关数据

reg [23:0] switchrdata;
always@(negedge switchclk or posedge switrst) begin
    if(switrst) begin
        switchrdata <= 0;
    end
    //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    else if(switchcs && switchread) begin
        if(switchaddr==2'b00)
            switchrdata[15:0] <= switch_i[15:0]; // data output, lower 16 bits
        else if(switchaddr==2'b10)
            switchrdata[15:0] <= { 8'h00, switch_i[23:16] }; //data output, uppe
        else
            switchrdata <= switchrdata;
    end
    else begin
        switchrdata <= switchrdata;
    end
end
```

四、具体设计与调试具体方案

本实验的设计的流程为：

1. 创建 xc7a100tfgg484-1 项目
2. 导入源文件，仿真文件，引脚约束文件
3. 根据提示完成控制器代码的编写并进行仿真
4. 添加时钟的 ip 核并进行仿真
5. 定义 ROM 指令存储器
6. 根据提示完成取指单元代码的编写并进行仿真
7. 定义 RAM 指令存储器并进行仿真
8. 更改控制器模块并添加 IO 功能
9. 设计顶部文件，将控制、取指、译码、执行、存储器、led 灯、拨码开关等模块进行连接
10. 通过 Minisys1Av2.2 汇编器对汇编指令转化为机器指令，并将其导入到 ROM 和 RAM 中，进行顶部文件的仿真
11. 用 vivado 对项目进行合成、实施、引脚分配、转化比特流文件最后下载到实验板上，进行测试

调试方案：对源文件进行仿真，将内部的变量添加到波形图中进行显示，找出错误的地方并分析改正

五、设计的主要特色（独立完成部分）

1. 添加了数码管的 IO 控制

（1）在 memorio 中添加了数码管的控制指令

```
assign LeddataCtrl = ((iorw==1) && (
    caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD0
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD1
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD2
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD3
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD4
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD5
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD6
    || caddress[31:4] == 28'hFFFFFFD7)) ? 1'b1:1'b0;
```

（2）在顶层文件中添加了部分的线路

```

memorio memio(
    .caddress(alu_result),
    .address(address),
    .memread(memread),
    .memwrite(memwrite),
    .ioread(ioread),
    .iowrite(iowrite),
    .mread_data(read_data),
    .ioread_data(ioread_data),
    .wdata(read_data_2),
    .rdata(rdata),
    .write_data(write_data),
    .LEDCtrl(ledctrl),
    .SwitchCtrl(switchctrl),
    .LeddataCtrl(LeddataCtrl)
);

digital_tube digital_tube5(
    .tube_clk(clock),
    .tuberst(!prst),
    .tubewrite(LeddataCtrl),
    .tubeaddr(address[7:0]),
    .tubedata_in(write_data[31:0]),
    .tubedata_out(tube_data),
    .tubeaddr_out(tube_addr)
);

```

(3) 添加了数码管模块

```

module digital_tube(tube_clk, tuberst, tubewrite, tubeaddr, tubedata_in, tubedata_out, tubeaddr_out);
    input tube_clk;           // 时钟信号
    input tuberst;            // 复位信号
    input tubewrite;          // 写信号
    input [7:0] tubeaddr;      // 从memorio来的, 由低至高位形成片选信号
    input [31:0] tubedata_in;   // 从register里来的写入的数据

    output [7:0] tubedata_out;  // 传出的数据
    output [7:0] tubeaddr_out;  // 传出数据的地址

    reg [7:0] tubedata_out;
    reg [3:0] data;
    reg [7:0] tubeaddr_out;

    always@(posedge tube_clk or posedge tuberst) begin
        if(tuberst || tubewrite==0) begin
            tubedata_out <= 8'hFF;
        end
        else if(tubewrite) begin
            case(tubeaddr[7:0])
                8'h00: tubeaddr_out[7:0] = 8'b11111110;
                8'h10: tubeaddr_out[7:0] = 8'b11111101;
                8'h20: tubeaddr_out[7:0] = 8'b11111011;
                8'h30: tubeaddr_out[7:0] = 8'b11110111;
                8'h40: tubeaddr_out[7:0] = 8'b11011111;
                8'h50: tubeaddr_out[7:0] = 8'b10111111;
                8'h60: tubeaddr_out[7:0] = 8'b01111111;
                8'h70: tubeaddr_out[7:0] = 8'b01111111;
            endcase

            case(tubeaddr[7:0])
                8'h00: data[3:0] = tubedata_in[3:0];
                8'h10: data[3:0] = tubedata_in[7:4];
                8'h20: data[3:0] = tubedata_in[11:8];
                8'h30: data[3:0] = tubedata_in[15:12];
                8'h40: data[3:0] = tubedata_in[19:16];
                8'h50: data[3:0] = tubedata_in[23:20];
                8'h60: data[3:0] = tubedata_in[27:24];
                8'h70: data[3:0] = tubedata_in[31:28];
            endcase



            case(data[3:0])
                4'b0000: tubedata_out[7:0] = 8'hC0;
                4'b0001: tubedata_out[7:0] = 8'hF9;
                4'b0010: tubedata_out[7:0] = 8'hA4;
                4'b0011: tubedata_out[7:0] = 8'hB0;
                4'b0100: tubedata_out[7:0] = 8'h99;
                4'b0101: tubedata_out[7:0] = 8'h92;
                4'b0110: tubedata_out[7:0] = 8'h82;
                4'b0111: tubedata_out[7:0] = 8'hF8;
                4'b1000: tubedata_out[7:0] = 8'h80;
                4'b1001: tubedata_out[7:0] = 8'h90;
                4'b1010: tubedata_out[7:0] = 8'h88;
                4'b1011: tubedata_out[7:0] = 8'h93;
                4'b1100: tubedata_out[7:0] = 8'hC6;
                4'b1101: tubedata_out[7:0] = 8'hA1;
                4'b1110: tubedata_out[7:0] = 8'h86;
                4'b1111: tubedata_out[7:0] = 8'h8E;
            endcase
        end
        else begin
            tubedata_out <= tubedata_out;
            data <= data;
        end
    end
endmodule

```

(4) 添加引脚约束文件（部分截图）

```
1 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[7]}]
2 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[6]}]
3 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[5]}]
4 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[4]}]
5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[3]}]
6 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[2]}]
7 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[1]}]
8 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {tube_addr[0]}]
9 set_property PACKAGE_PIN A18 [get_ports {tube_addr[7]}]
10 set_property PACKAGE_PIN A20 [get_ports {tube_addr[6]}]
11 set_property PACKAGE_PIN B20 [get_ports {tube_addr[5]}]
```

(5) 图片展示

  

(6) 产生的问题及错误，详见：六、调试过程中的 7

六、调试过程

调试过程出现的问题如下

1. 取指单元 Add_result 为 ALU 计算结果返回的值，在设计该模块的时候我一直让

next_PC=next_PC+Add_result 导致仿真结果出错。

2. 取值单元跳转是因为取指令后跳转到的指令后 26 位所表示的地址，而不是 Read_data_1，而指令需要预先导入到 ROM 中才能仿真成功。
3. 译码单元中寄存器赋初值的时候为 register[i] <= i，而在看到这里的时候我把 i 改成了 0，让寄存器初值都为 0，在仿真的时候没有问题，但是下载到实验板上后就会出现问題，因为 lw \$1, 0XC70(\$28) 这条汇编代码需要把一号寄存器（初值为 1）乘 $(2^{16}-1)$ ，而如果没有赋初值则结果为 0，导致无法选中拨码开关和 LED 灯。
4. 顶部文件中 Idecode32 单元中的 read_data，需要读入的输入为 rdata，即为 memorio 中的输出的数据而不是 memory 中输出的 read_data，因为 memory 中输出的 read_data 要和拨码的结果在 memorio 中进行汇总并转化为统一的 rdata 输入到寄存器中。
5. 第四道课后题的汇编代码中的 lw \$1, 0XC70(\$28) 应该改为 lw \$1, 0XC72(\$28)，因为要从高 8 位读入数据，如果是 70 则选择的地址为低 16 位。同理下一行的 srl \$2, \$1, 13，位移 13 位应该改为 5 位，恰好能读出的是 SW23~SW21 的数据并与初值进行比较并跳转。
6. 加载 ROM 的时候，突然就显示红色叹号，无法加载也无法继续，重启计算机后也不行。最后由于不明原因第二天就恢复正常了。
7. LED 的引脚，代码没有问题的情况下，执行汇编指令的时候 LW 加载到寄存器中总是显示 xxxx，于是我改成了使用 ori 进行寄存器加载。汇编指令中每次进行 LED 的信号变化都维持 100 个周期，但是最后显示到 LED 数码管上的时候，每次对其中一个数码管的值进行修改都会影响所有的数码管显示，此问题尚未解决，原因不明，所以最后的截图中只显示了一个数码管。

七、本次设计的总结

本实验中，在既定框架中完成对于 32 位单周期 CPU 的设计，LED 数码管的设计，调试以及汇编指令的编写的过程中，让我们学习到了 vivado 的基本使用，设计 CPU 的流程和理念并对 CPU 有了更加系统和深刻的理解，汇编指令的分析和编写。